

# 电力系统分析

## —第10章— 电力系统故障分析 ——不对称短路故障分析

主讲教师：符玲

西南交通大学 电气工程学院





# -第10章- 电力系统不对称短路故障分析




-第10.1节- 叠加原理的应用



-第10.2节- 不对称短路故障复合序网

-第10.3节- 故障点电流和电压计算

# -第10.1节- 叠加原理的应用

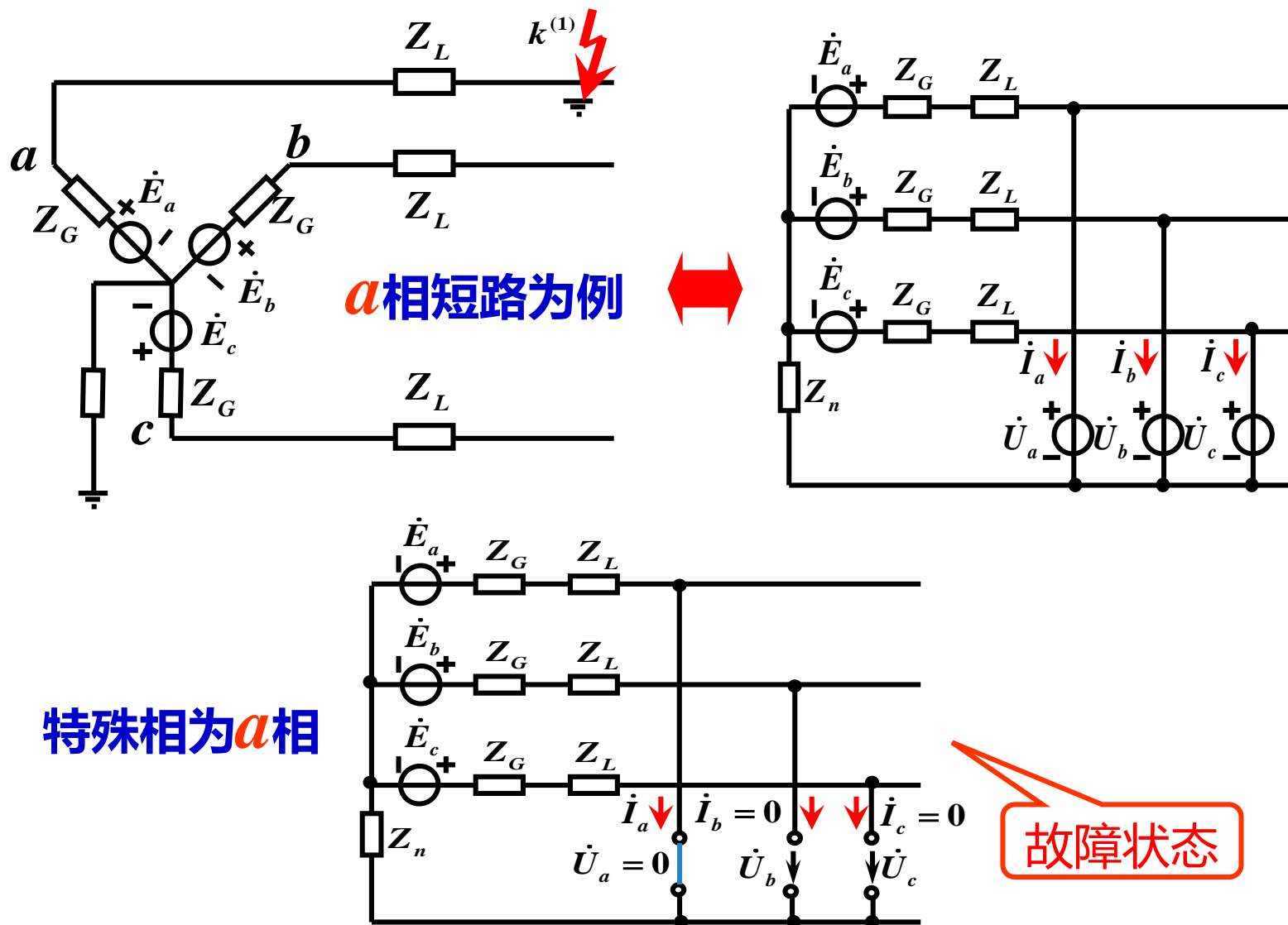


# -第10.1节- 叠加原理的应用

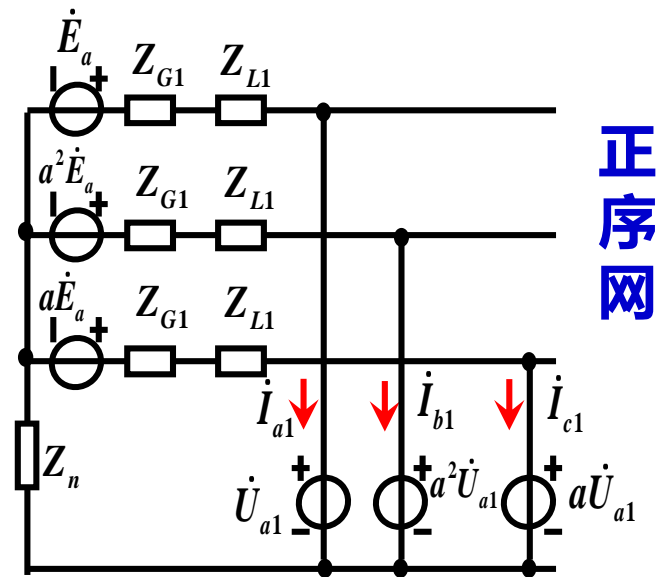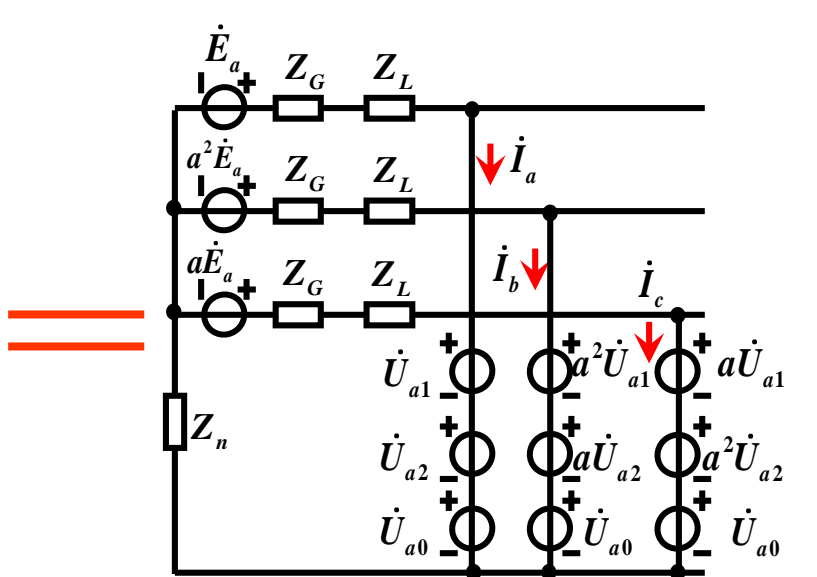


正序网

叠加定理

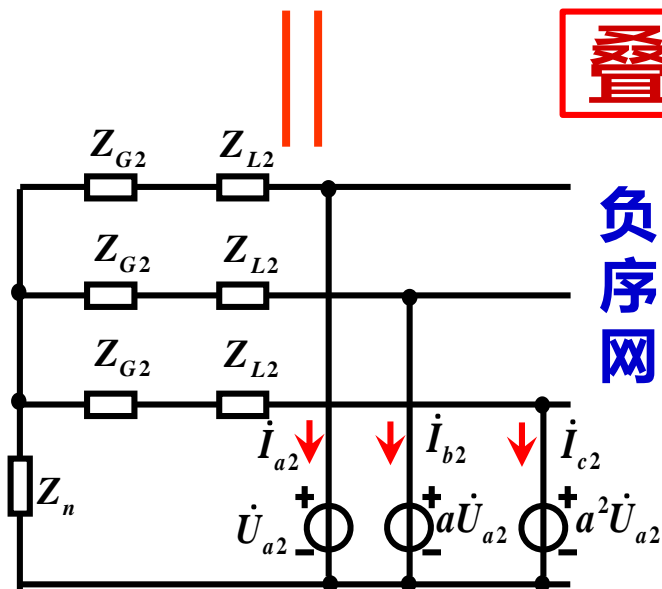

负序网


+

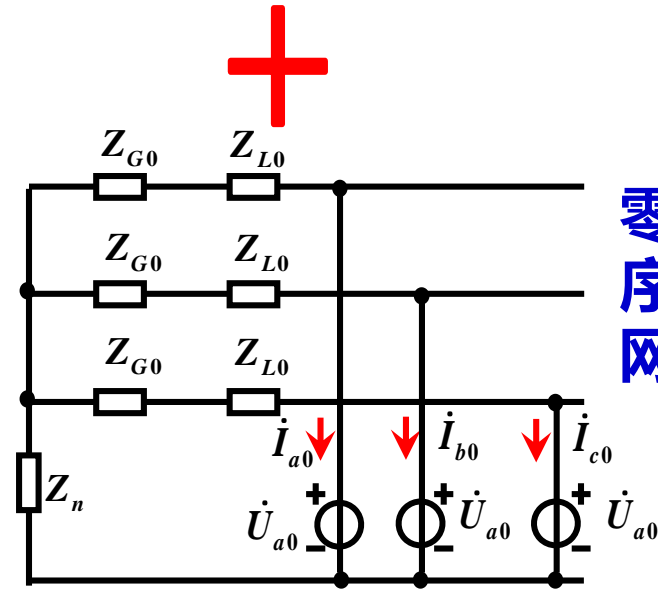


零序网
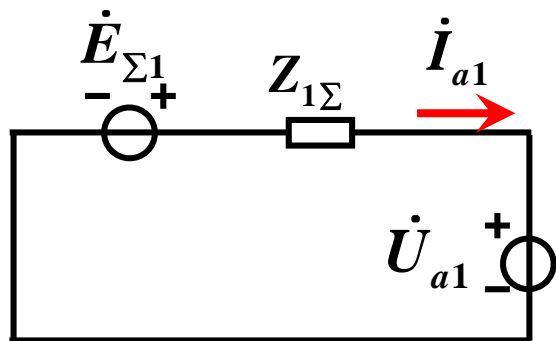
## -第10.1节- 叠加原理的应用


- 各序分量三相对称：大小、相位关系固定
- 因为三相电路对称，只需给出各序单相电路或序网



• 正序网

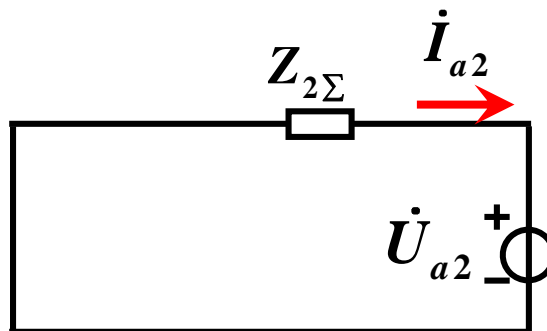

• 负序网

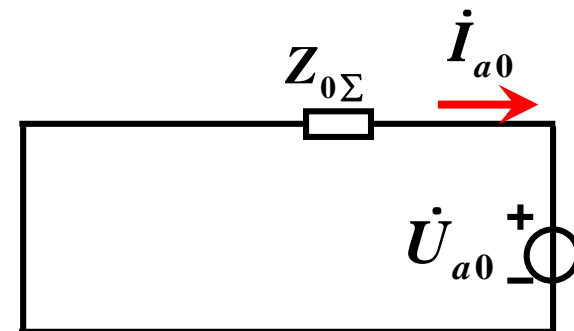

• 零序网

### • 序网基本方程

$$\dot{U}_{a1} = \dot{E}_{\Sigma 1} - \dot{I}_{a1} Z_{1\Sigma} \quad \dot{U}_{a2} = -\dot{I}_{a2} Z_{2\Sigma} \quad \dot{U}_{a0} = -\dot{I}_{a0} Z_{0\Sigma}$$

- 3个方程，6个变量，需补充3个方程。

## -第10.1节- 叠加原理的应用

### • 边界条件

#### • 边界条件：短路点处的电压、电流方程

##### • $a$ 相短路：

##### • $b$ 、 $c$ 两相短路：

##### • $b$ 、 $c$ 两相接地短路：

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_a &= 0, & \dot{I}_b &= 0, & \dot{I}_c &= 0 \\ \dot{U}_b &= \dot{U}_c, & \dot{I}_a &= 0, & \dot{I}_b &= -\dot{I}_c \\ \dot{U}_b &= 0, & \dot{U}_c &= 0, & \dot{I}_a &= 0 \end{aligned} \right\}$$


用序分量表示

#### • 边界条件：故障相的电压、非故障相的电流

## -第10.2节- 不对称短路故障复合序网

### ➤ 1. 单相接地短路

- $a$  相接地短路故障的3个边界条件

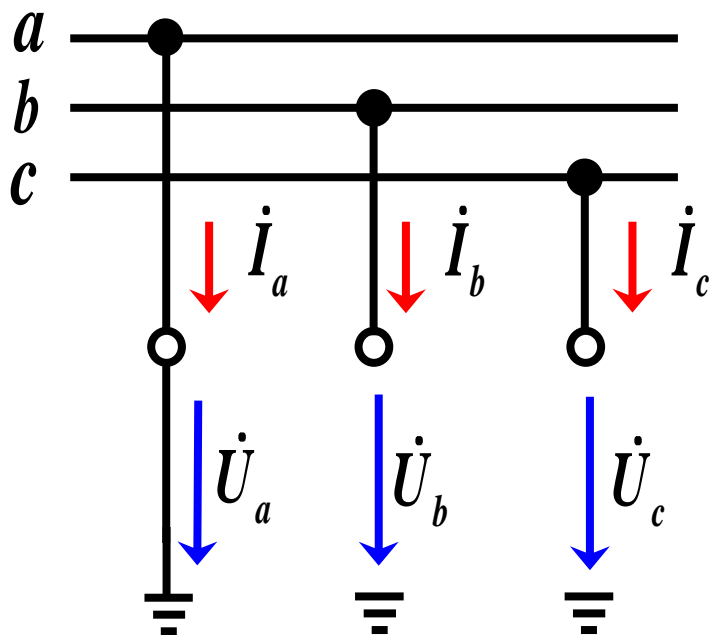

$$\dot{U}_a = 0, \quad \dot{I}_b = 0, \quad \dot{I}_c = 0$$



$$\begin{cases} \dot{U}_a = \dot{U}_{a1} + \dot{U}_{a2} + \dot{U}_{a0} = 0 \\ \dot{I}_b = a^2 \dot{I}_{a1} + a \dot{I}_{a2} + \dot{I}_{a0} = 0 \\ \dot{I}_c = a \dot{I}_{a1} + a^2 \dot{I}_{a2} + \dot{I}_{a0} = 0 \end{cases}$$




边界条件

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_{a1} + \dot{U}_{a2} + \dot{U}_{a0} &= 0 \\ \dot{I}_{a1} &= \dot{I}_{a2} = \dot{I}_{a0} \end{aligned} \right\}$$

## -第10.2节- 不对称短路故障复合序网

### • *a* 相接地短路故障的复合序网

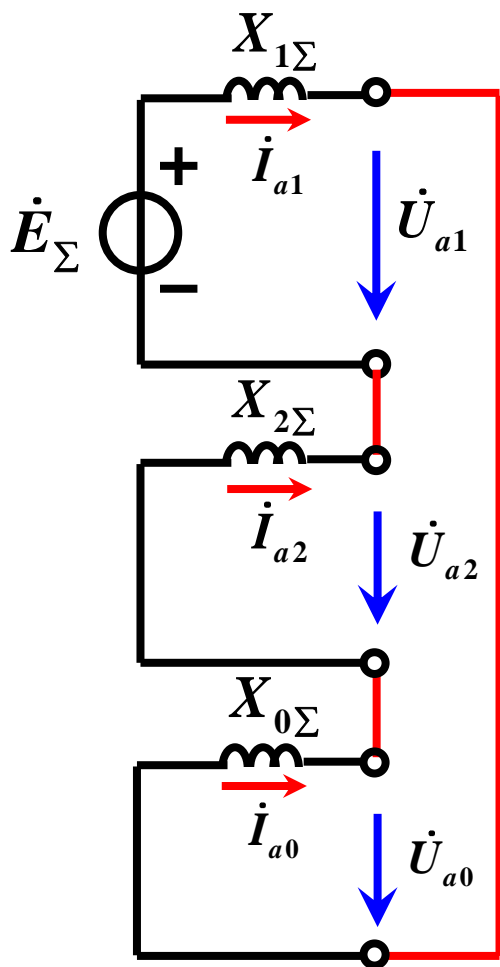

$$\begin{cases} \dot{U}_{a1} + \dot{U}_{a2} + \dot{U}_{a0} = 0 \\ \dot{I}_{a1} = \dot{I}_{a2} = \dot{I}_{a0} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{I}_{a1} = \frac{\dot{E}_{\Sigma}}{j(X_{1\Sigma} + X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma})} \\ \dot{I}_{a2} = \dot{I}_{a0} = \dot{I}_{a1} \end{cases}$$

短路点短路前电势

$$\dot{I}_a, \dot{I}_b = 0, \dot{I}_c = 0$$

• 短路点的短路电流为：


$$\dot{I}_d^{(1)} = \dot{I}_a = \dot{I}_{a1} + \dot{I}_{a2} + \dot{I}_{a0} = 3\dot{I}_{a1}$$



## -第10.2节- 不对称短路故障复合序网



- 根据  $a$  相各序电流求  $a$  相各序电压

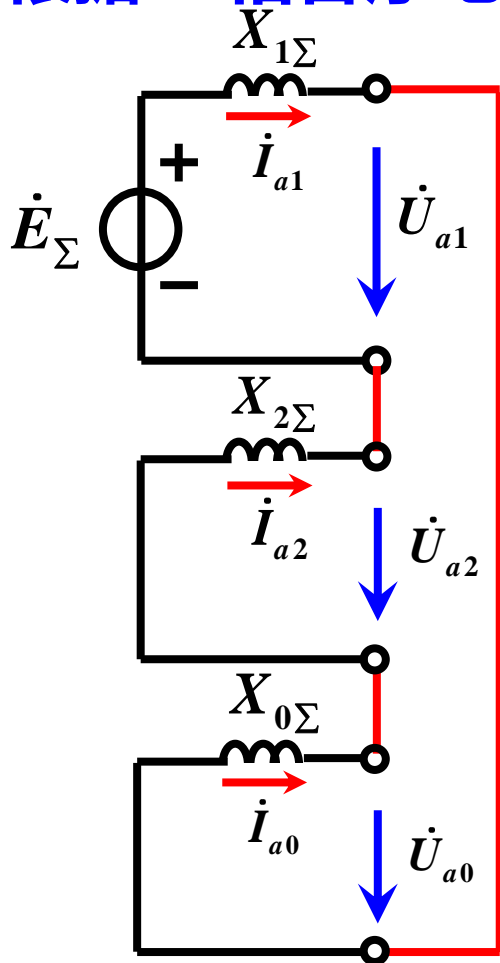

$$\begin{cases} \dot{U}_{a1} = \dot{E}_\Sigma - jX_{1\Sigma}\dot{I}_{a1} \\ \dot{U}_{a2} = -jX_{2\Sigma}\dot{I}_{a2} \\ \dot{U}_{a0} = -jX_{0\Sigma}\dot{I}_{a0} \end{cases}$$

- 短路点的各相短路电压为：

$$\begin{cases} \dot{U}_a = \dot{U}_{a1} + \dot{U}_{a2} + \dot{U}_{a0} = 0 \\ \dot{U}_b = a^2\dot{U}_{a1} + a\dot{U}_{a2} + \dot{U}_{a0} \\ \dot{U}_c = a\dot{U}_{a1} + a^2\dot{U}_{a2} + \dot{U}_{a0} \end{cases}$$

## -第10.2节- 不对称短路故障复合序网




### ➤ 2. 两相短路

- ***b*、*c*** 相短路故障的**3**个边界条件

$$\dot{U}_b = \dot{U}_c, \quad \dot{I}_a = 0, \quad \dot{I}_b = -\dot{I}_c$$
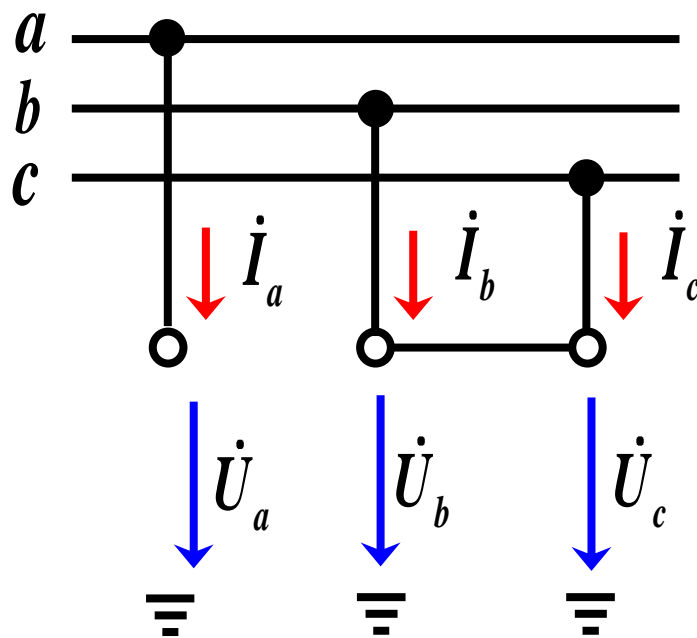
$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{U}_b = a^2 \dot{U}_{a1} + a \dot{U}_{a2} + \dot{U}_{a0} \\ \quad = a \dot{U}_{a1} + a^2 \dot{U}_{a2} + \dot{U}_{a0} = \dot{U}_c \\ \dot{I}_a = \dot{I}_{a1} + \dot{I}_{a2} + \dot{I}_{a0} = 0 \\ \dot{I}_b = a^2 \dot{I}_{a1} + a \dot{I}_{a2} + \dot{I}_{a0} \\ \quad = -(a \dot{I}_{a1} + a^2 \dot{I}_{a2} + \dot{I}_{a0}) = -\dot{I}_c \end{array} \right.$$



$$\dot{U}_{a1} = \dot{U}_{a2}, \quad \dot{I}_{a0} = 0, \quad \dot{I}_{a1} = -\dot{I}_{a2}$$


边界条件

## -第10.2节- 不对称短路故障复合序网


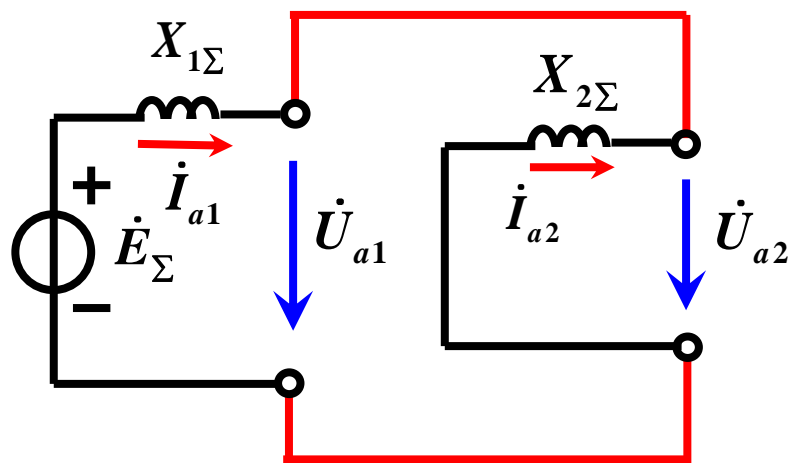
### • *b*、*c* 相短路故障的复合序网

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{U}_{a1} = \dot{U}_{a2} \\ \dot{I}_{a0} = 0 \\ \dot{I}_{a1} = -\dot{I}_{a2} \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} \dot{I}_{a1} = \frac{\dot{E}_{\Sigma}}{j(X_{1\Sigma} + X_{2\Sigma})} \\ \dot{I}_{a2} = -\dot{I}_{a1}, \quad \dot{I}_{a0} = 0 \end{array} \right.$$



• 短路点的短路电流为：

$$\begin{aligned} I_d^{(2)} &= I_b = I_c \\ &= |a^2 \dot{I}_{a1} + a \dot{I}_{a2}| \\ &= |a \dot{I}_{a1} + a^2 \dot{I}_{a2}| = \sqrt{3} I_{a1} \end{aligned}$$


## -第10.2节- 不对称短路故障复合序网

- 根据  $a$  相各序电流求  $a$  相各序电压

$$\begin{cases} \dot{U}_{a1} = \dot{E}_{\Sigma} - jX_{1\Sigma} \dot{I}_{a1} \\ \dot{U}_{a2} = -jX_{2\Sigma} \dot{I}_{a2} = \dot{U}_{a1} \\ \dot{U}_{a0} = 0 \end{cases}$$

$a$  相即非故障相电压等于故障前电压

- 短路点的各相短路电压为：

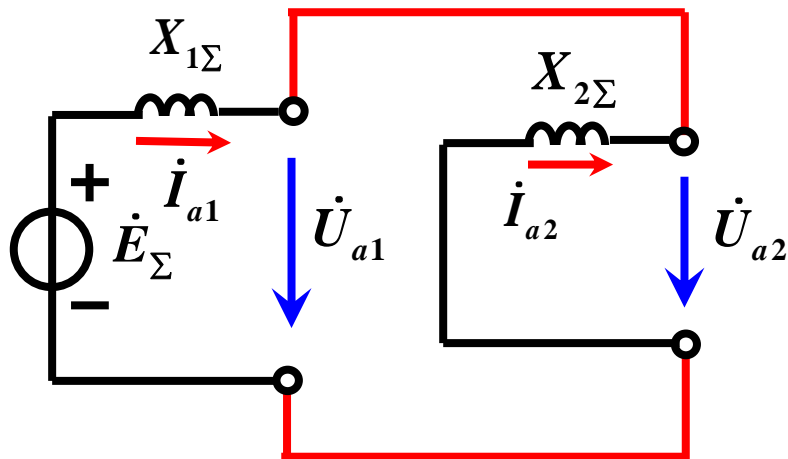


$$\begin{cases} \dot{U}_a = \dot{U}_{a1} + \dot{U}_{a2} = \dot{E}_{\Sigma} \\ \dot{U}_b = a^2 \dot{U}_{a1} + a \dot{U}_{a2} = -\frac{1}{2} \dot{E}_{\Sigma} \\ \dot{U}_c = a \dot{U}_{a1} + a^2 \dot{U}_{a2} = -\frac{1}{2} \dot{E}_{\Sigma} \end{cases}$$

## -第10.2节- 不对称短路故障复合序网

### ➤ 3. 两相接地短路

- $b$ 、 $c$  相接地短路故障的3个边界条件

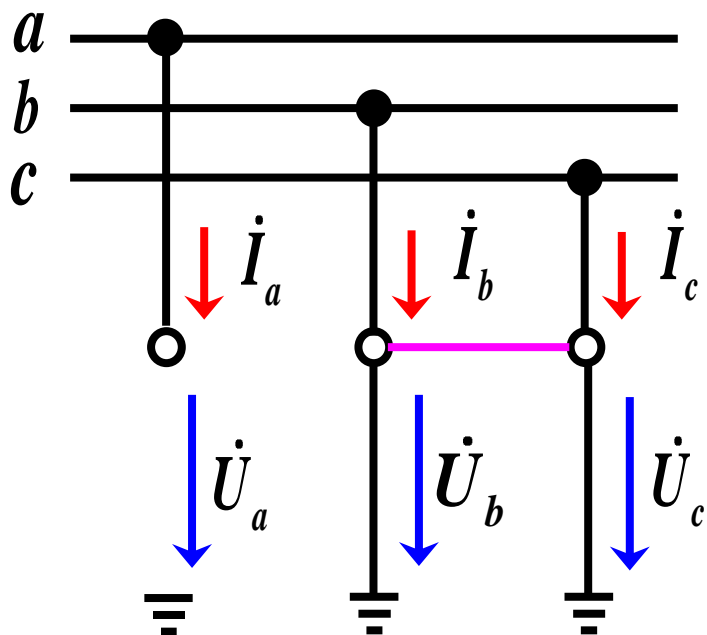

$$\dot{U}_b = 0, \quad \dot{U}_c = 0, \quad \dot{I}_a = 0$$


$$\begin{cases} \dot{U}_b = a^2 \dot{U}_{a1} + a \dot{U}_{a2} + \dot{U}_{a0} = 0 \\ \dot{U}_c = a \dot{U}_{a1} + a^2 \dot{U}_{a2} + \dot{U}_{a0} = 0 \\ \dot{I}_a = \dot{I}_{a1} + \dot{I}_{a2} + \dot{I}_{a0} = 0 \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_{a1} &= \dot{U}_{a2} = \dot{U}_{a0} \\ \dot{I}_{a1} + \dot{I}_{a2} + \dot{I}_{a0} &= 0 \end{aligned} \right\}$$

边界条件

# -第10.2节- 不对称短路故障复合序网

## • *b*、*c* 相接地短路故障的复合序网

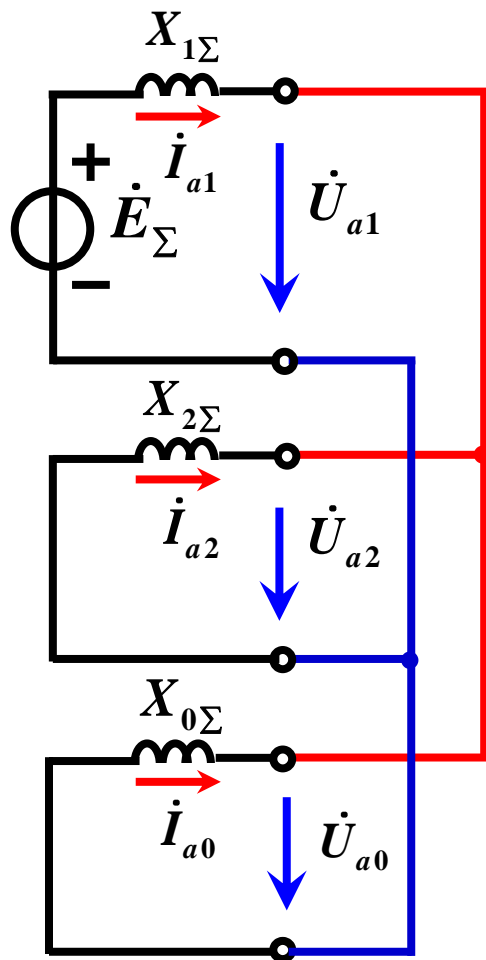

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_{a1} &= \dot{U}_{a2} = \dot{U}_{a0} \\ \dot{I}_{a1} + \dot{I}_{a2} + \dot{I}_{a0} &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{cases} \dot{I}_{a1} = \frac{E_{\Sigma}}{j(X_{1\Sigma} + X_{2\Sigma} // X_{0\Sigma})} \\ \dot{I}_{a2} = -\frac{X_{0\Sigma}}{X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma}} \dot{I}_{a1} \\ \dot{I}_{a0} = -\frac{X_{2\Sigma}}{X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma}} \dot{I}_{a1} \end{cases}$$

• 短路点 *a* 相电压的各序分量为：

$$\dot{U}_{a1} = \dot{U}_{a2} = \dot{U}_{a0} = j \frac{X_{2\Sigma} X_{0\Sigma}}{X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma}} \dot{I}_{a1}$$

## -第10.2节- 不对称短路故障复合序网



- 短路点非故障相电压为：

$$\dot{U}_a = \dot{U}_{a1} + \dot{U}_{a2} + \dot{U}_{a0} = j \frac{3X_{2\Sigma} X_{0\Sigma}}{X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma}} \dot{I}_{a1}$$

- 短路的短路电流为：

$$\begin{cases} \dot{I}_b = a^2 \dot{I}_{a1} + a \dot{I}_{a2} + \dot{I}_{a0} = (a^2 - \frac{X_{2\Sigma} + aX_{0\Sigma}}{X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma}}) \dot{I}_{a1} \\ \dot{I}_c = a \dot{I}_{a1} + a^2 \dot{I}_{a2} + \dot{I}_{a0} = (a - \frac{X_{2\Sigma} + a^2 X_{0\Sigma}}{X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma}}) \dot{I}_{a1} \end{cases}$$


- 短路电流有效值为：

$$I_d^{(1.1)} = I_b = I_c = \sqrt{3} \sqrt{1 - \frac{X_{0\Sigma} X_{2\Sigma}}{(X_{0\Sigma} + X_{2\Sigma})^2}} I_{a1}$$


## -第10.2节- 不对称短路故障复合序网

### ➤ 4. 经过渡阻抗 $Z_f$ 短路

#### • 单相接地短路

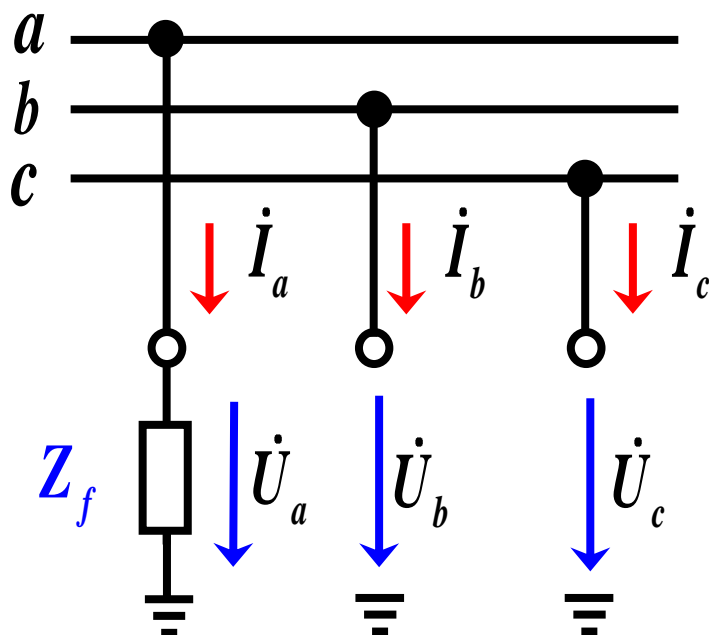

#### • 复合序网

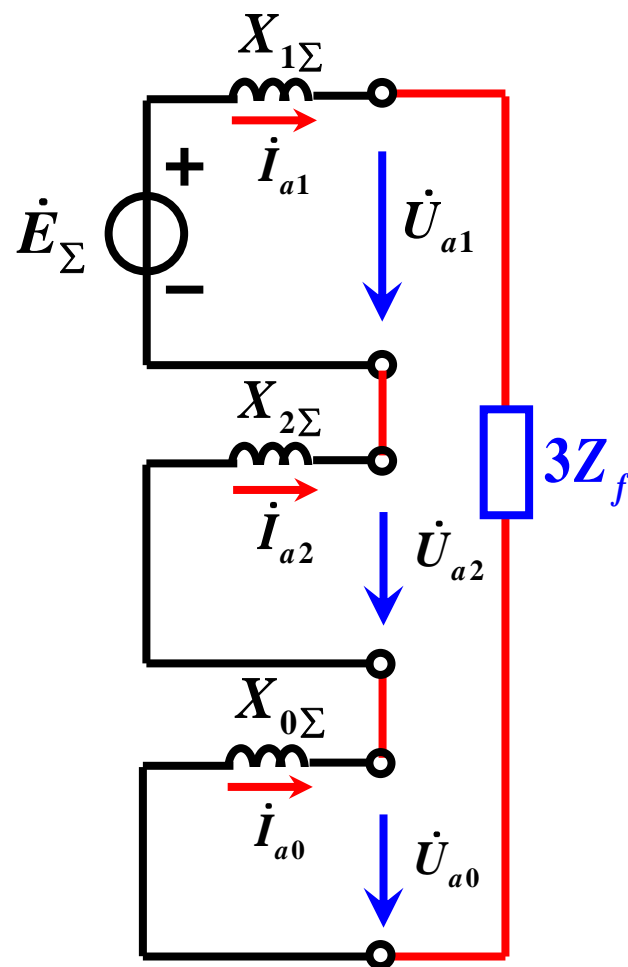





## -第10.2节- 不对称短路故障复合序网

### ➤ 4. 经过渡阻抗 $Z_f$ 短路

#### • 两相短路

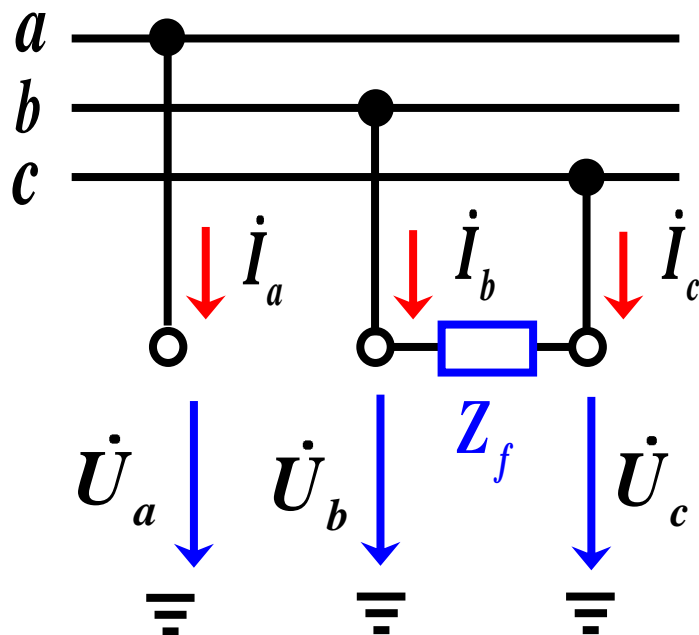

#### • 复合序网

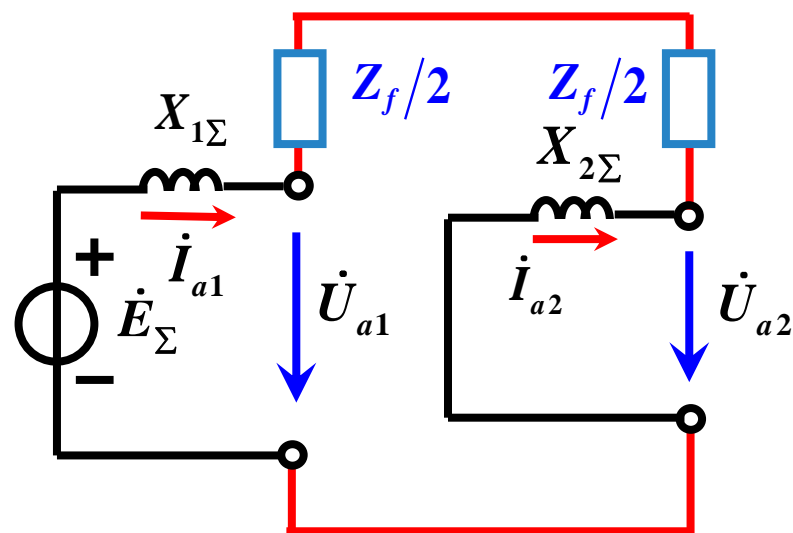


## -第10.2节- 不对称短路故障复合序网


### • 两相接地短路

- 边界条件  $\dot{U}_b = \dot{U}_c = (\dot{I}_b + \dot{I}_c)Z_g, \dot{I}_a = 0$


$$\begin{cases} \dot{U}_b = a^2 \dot{U}_{a1} + a \dot{U}_{a2} + \dot{U}_{a0} = 3\dot{I}_{a0}Z_g \\ \dot{U}_c = a \dot{U}_{a1} + a^2 \dot{U}_{a2} + \dot{U}_{a0} = 3\dot{I}_{a0}Z_g \\ \dot{I}_a = \dot{I}_{a1} + \dot{I}_{a2} + \dot{I}_{a0} = 0 \end{cases}$$


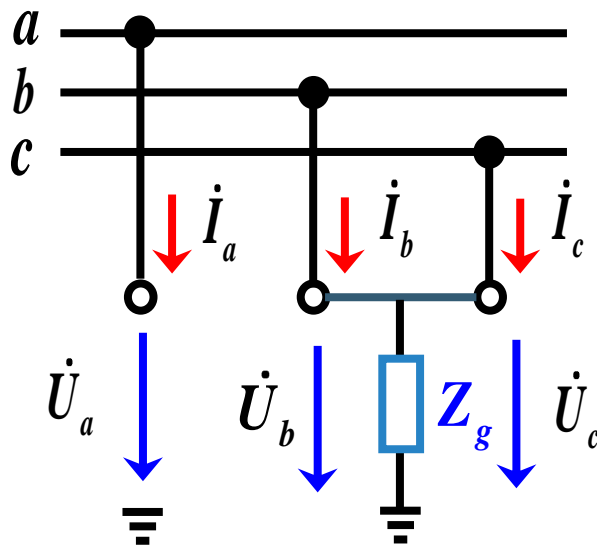
$$\begin{cases} \dot{U}_{a1} = \dot{U}_{a2} \\ \dot{U}_{a0} - \dot{U}_{a1} = 3\dot{I}_{a0}Z_g \\ \dot{I}_{a1} + \dot{I}_{a2} + \dot{I}_{a0} = 0 \end{cases}$$



### • 复合序网

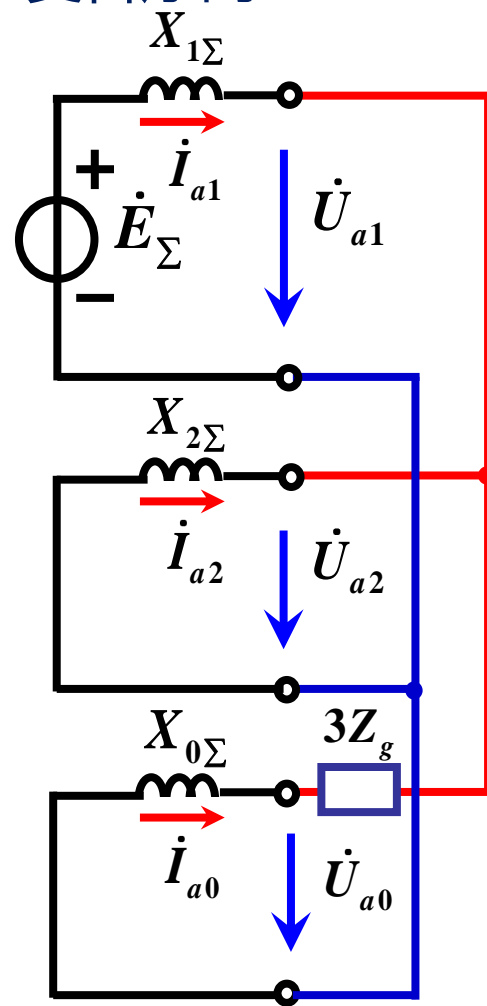

## -第10.3节- 故障点短路电流电压计算



### ➤ 1. 正序电流的计算

- ***a* 相接地短路**

$$\dot{I}_{a1} = \frac{\dot{E}_{\Sigma}}{j(X_{1\Sigma} + X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma})} \longrightarrow I_{a1} = \frac{E_{\Sigma}}{X_{1\Sigma} + \color{red}{X_{2\Sigma}} + \color{red}{X_{0\Sigma}}}$$

- ***b*、*c* 相短路**

$$\dot{I}_{a1} = \frac{\dot{E}_{\Sigma}}{j(X_{1\Sigma} + X_{2\Sigma})} \longrightarrow I_{a1} = \frac{E_{\Sigma}}{X_{1\Sigma} + \color{red}{X_{2\Sigma}}}$$

- ***b*、*c* 相接地短路**

$$\dot{I}_{a1} = \frac{\dot{E}_{\Sigma}}{j(X_{1\Sigma} + X_{2\Sigma} \parallel X_{0\Sigma})} \longrightarrow I_{a1} = \frac{E_{\Sigma}}{X_{1\Sigma} + \color{red}{X_{2\Sigma}} \parallel \color{red}{X_{0\Sigma}}}$$

## -第10.3节- 故障点短路电流电压计算



### ➤ 2. 短路电流与正序电流的关系

- ***a* 相接地短路**

$$I_d^{(1)} = I_a = |\dot{I}_{a1} + \dot{I}_{a2} + \dot{I}_{a0}| = 3|\dot{I}_{a1}| = \mathbf{3}I_{a1}$$

- ***b*、*c* 相短路**

$$I_d^{(2)} = I_b = I_c = |a^2 \dot{I}_{a1} + a \dot{I}_{a2}| = |a \dot{I}_{a1} + a^2 \dot{I}_{a2}| = \mathbf{\sqrt{3}}I_{a1}$$

- ***b*、*c* 相接地短路**

$$I_d^{(1.1)} = I_b = I_c = \mathbf{\sqrt{3}} \sqrt{1 - \frac{X_{0\Sigma} X_{2\Sigma}}{(X_{0\Sigma} + X_{2\Sigma})^2}} I_{a1}$$

## -第10.3节- 故障点短路电流电压计算



### ➤ 3. 正序等效定则

- 不对称短路正序电流的计算通式

$$I_{a1}^{(n)} = \frac{E_{1\Sigma}}{X_{1\Sigma} + X_{\Delta}^{(n)}} \quad X_{\Delta}^{(n)} \text{ —— 附加电抗;}$$

- 正序等效定则

- 在简单不对称短路的情况下，短路点的正序分量电流，与在短路点每一相中接入附加电抗  $X_{\Delta}^{(n)}$  后发生三相短路的电流相等。
- 短路电流的绝对值与其正序电流的绝对值成正比，即：


$$I_d^{(n)} = m^{(n)} I_{a1}^{(n)}$$

## -第10.3节- 故障点短路电流电压计算



金属性短路	$X_{\Delta}^{(n)}$	$m^{(n)}$
三相短路	0	1
两相短路	$X_{2\Sigma}$	$\sqrt{3}$
单相接地短路	$X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma}$	3
两相接地短路	$X_{2\Sigma} // X_{0\Sigma}$	$\sqrt{3} \sqrt{1 - \frac{X_{2\Sigma} X_{0\Sigma}}{X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma}}}$

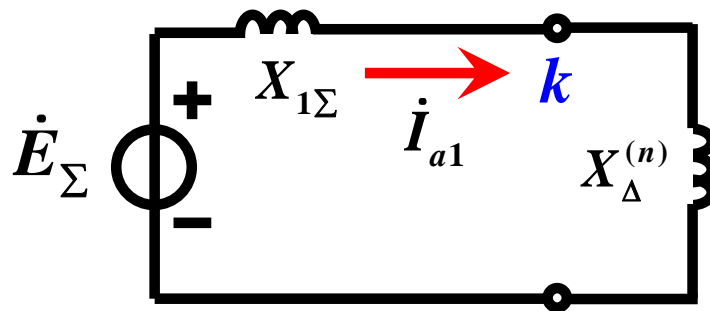- 注：非金属性短路可根据相应的复合序网求得  $X_{\Delta}^{(n)}$  和  $m^{(n)}$



## -第10.3节- 故障点短路电流电压计算




### ➤4. 不对称短路故障支路短路电流和节点故障电压计算

- 1) 计算元件参数，建立各序网，计算各序网络对短路点的等值电抗  $X_{1\Sigma}$ 、 $X_{2\Sigma}$  及  $X_{0\Sigma}$ ；
- 2) 根据短路类型，组成复合序网，计算短路点正序电流；
- 3) 短路点正序电流一经算出，即可利用各序电压、电流之间的关系计算短路点的各序电流和电压；
- 4) 将各相的正、负、零序电压或电流相量相加，即得短路点各相故障电压或各相短路电流；
- 5) 依据正序、负序和零序网络求出电网各支路短路电流和节点电压序分量；
- 6) 同一支路或节点电流或电压各序分量叠加，即为该支路或节点的相电流或电压。

## -第10.3节- 故障点短路电流电压计算

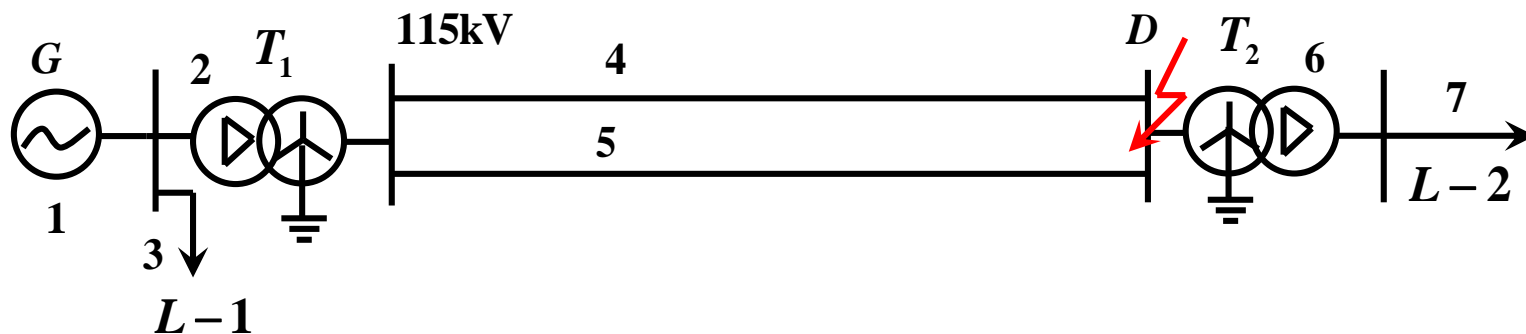**例：** 图示变压器**T2**高压母线发生**b**相单相接地短路，计算短路后短路点的各相电压、电流。



发电机  $G$ : 120MVA, 10.5kV,  $x_d'' = x_2 = 0.14$

变压器  $T_1$ 、 $T_2$ : 60MVA,  $U_k \% = 10.5$

双回架空线: 105km,  $x_1 = 0.4\Omega / \text{km}$ ,  $x_0 = 3x_1$

负荷:  $L-1$ : 60MVA,  $L-2$ : 40MVA,  $x_1 = 1.2$ ,  $x_2 = 0.35$

正常运行时D点电压:  $\dot{U}_{D(0)} = 109\angle 0^\circ \text{ kV}$

变压器  $T_1$ 为  $Y_0 / \Delta -11$  接线。



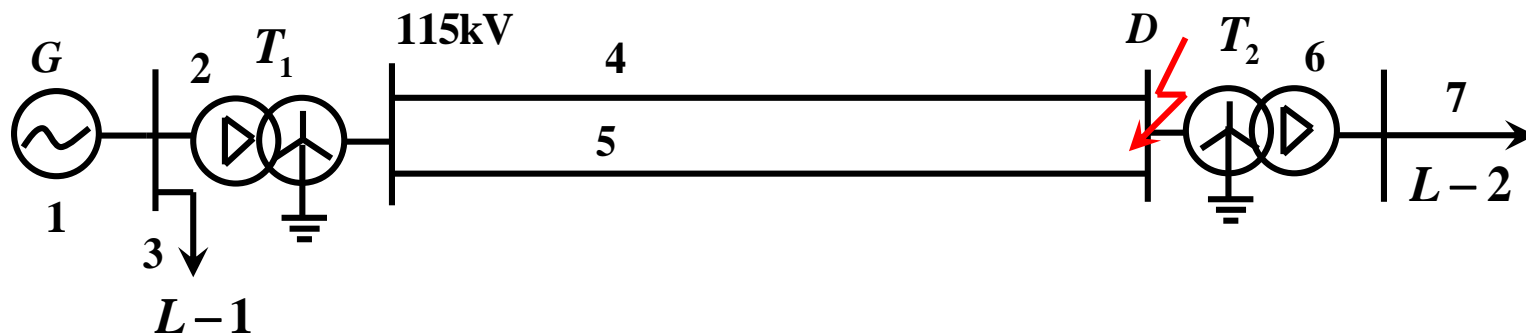
## -第10.3节- 故障点短路电流电压计算



解： 1) 参数计算

取  $S_B = 120 \text{ MVA}$ ,  $U_B = U_{av}$



## -第10.3节- 故障点短路电流电压计算



### 2) 构建各序网络

- 正序网络

发电机:  $X_1=0.14 \times 120/120=0.14$


变压器T1:  $X_2=0.105 \times 120/60=0.21$

负荷L-1:  $X_3=1.2 \times 120/60=2.4$

线路:  $X_{4.5}=0.4/2 \times 105 \times 120/115^2=0.1905$

变压器T2:  $X_6=0.105 \times 120/60=0.21$

负荷L-2:  $X_7=1.2 \times 120/40=3.6$

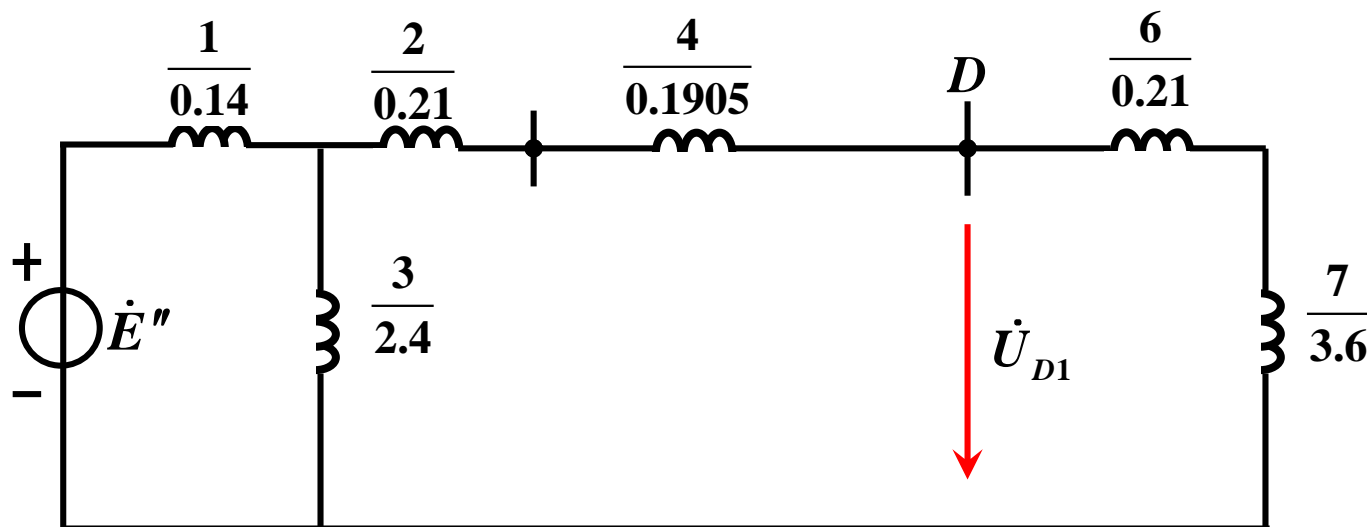

## -第10.3节- 故障点短路电流电压计算



- 负序网络

发电机:  $X_1=0.14 \times 120/120=0.14$


变压器T1:  $X_2=0.105 \times 120/60=0.21$

负荷L-1:  $X_3=0.35 \times 120/60=0.7$

线路:  $X_{4-5}=0.4/2 \times 105 \times 120/115^2=0.1905$


变压器T2:  $X_6=0.105 \times 120/60=0.21$

负荷L-2:  $X_5=0.35 \times 120/40=1.05$

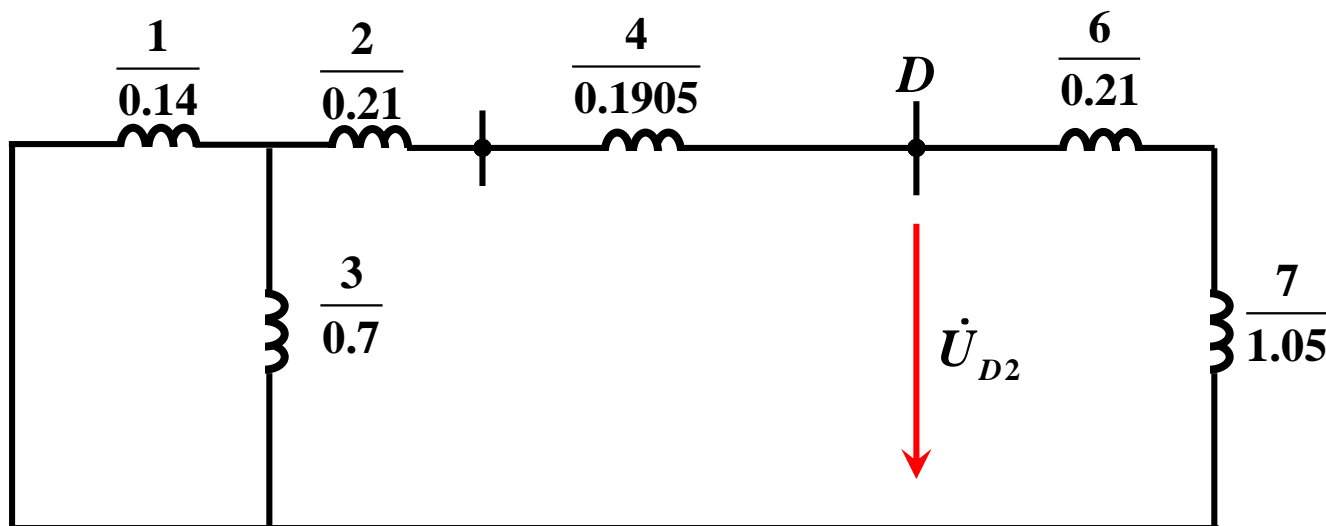

## -第10.3节- 故障点短路电流电压计算

### • 零序网络

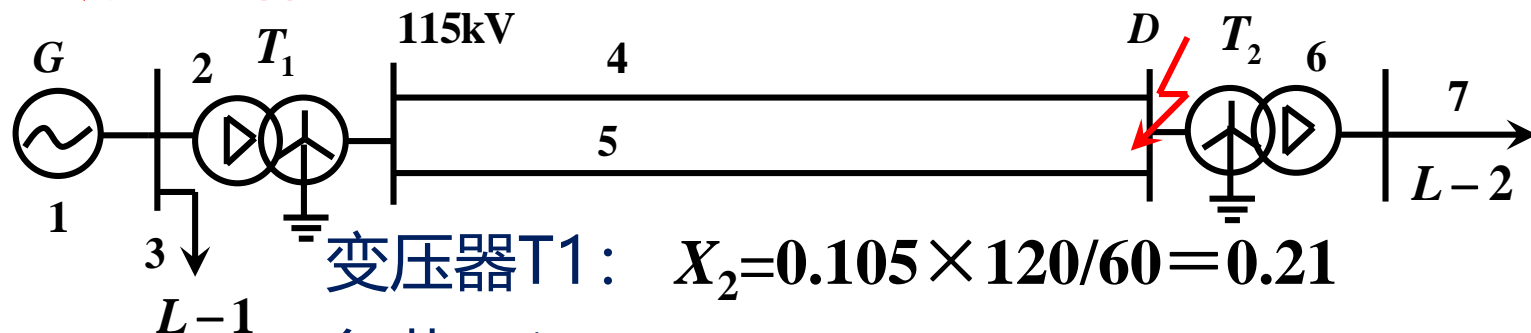


变压器T1:  $X_2 = 0.105 \times 120/60 = 0.21$

负荷L-1:  $X_3 = 30.35 \times 120/60 = 0.7$

线路:  $X_{4-5} = 3 \times 0.4/2 \times 105 \times 120/115^2 = 0.5716$

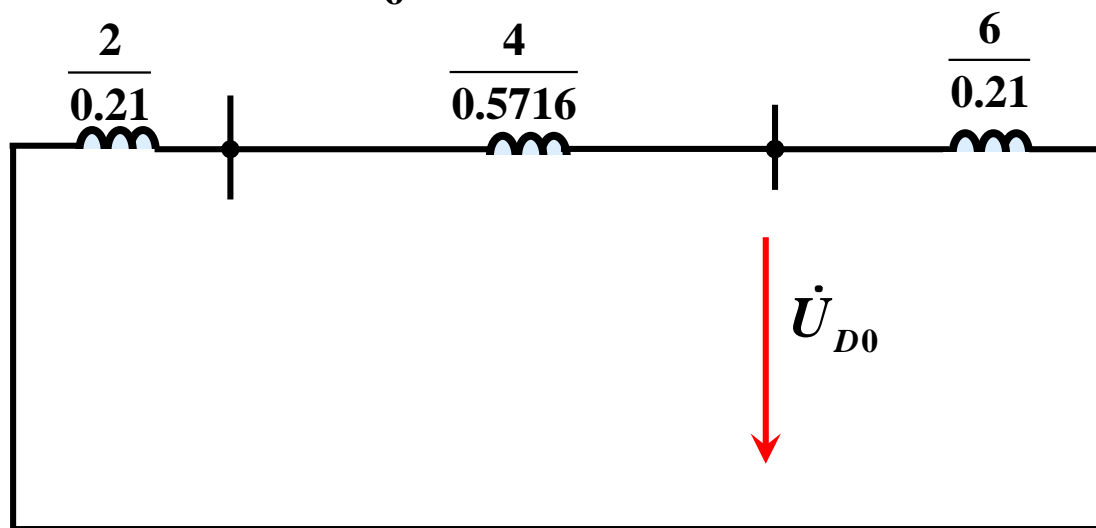变压器T2:  $X_6 = 0.105 \times 120/60 = 0.21$




## -第10.3节- 故障点短路电流电压计算




- 序网的合成

复合序网

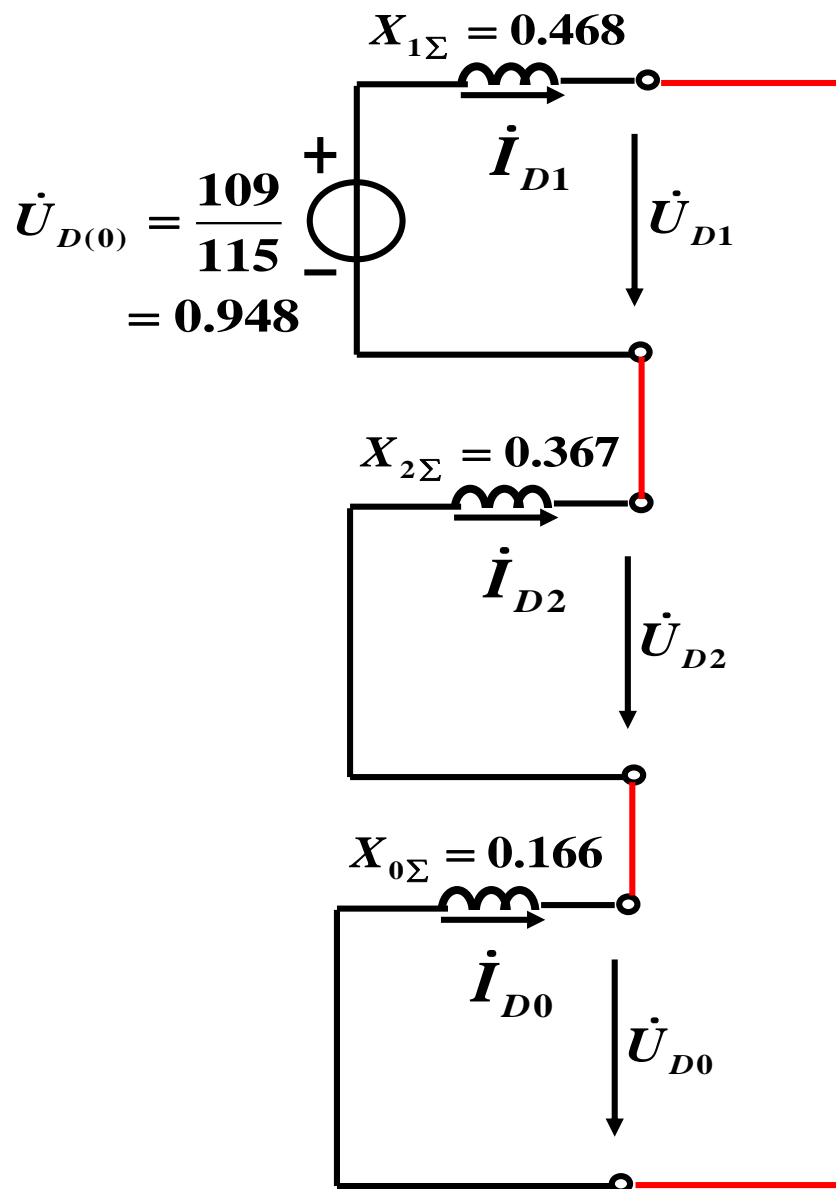

## -第10.3节- 故障点短路电流电压计算

### 3) 根据复合序网计算短路点各序电流、电压

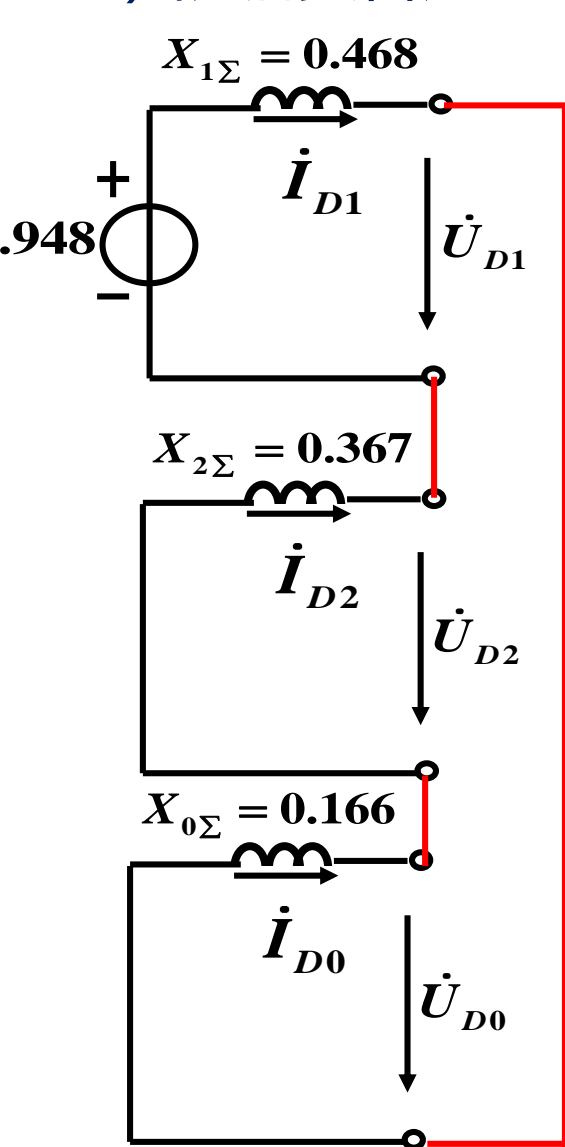

$$\begin{aligned}\dot{I}_{D1} &= -j \frac{\dot{U}_{D(0)}}{X_{1\Sigma} + X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma}} \\ &= -j \frac{0.948}{0.468 + 0.367 + 0.166} = -j0.947\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{U}_{D1} &= j(X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma})\dot{I}_{D1} \\ &= j(0.367 + 0.166)(-j0.947) \\ &= 0.505\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{U}_{D2} &= -jX_{2\Sigma}\dot{I}_{D1} \\ &= -j0.367 \times (-j0.947) = -0.348\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{U}_{D0} &= -jX_{0\Sigma}\dot{I}_{D1} \\ &= -j0.166 \times (-j0.947) = -0.157\end{aligned}$$

## -第10.3节- 故障点短路电流电压计算

### 4) 求短路点各相电流、电压

$$\dot{I}_b = \dot{I}_{D0} + \dot{I}_{D1} + \dot{I}_{D2} = -j2.841$$

$$\dot{I}_c = \dot{I}_{D0} + a^2 \dot{I}_{D1} + a \dot{I}_{D2} = 0$$

$$\dot{I}_a = \dot{I}_{D0} + a \dot{I}_{D1} + a^2 \dot{I}_{D2} = 0$$

$$\dot{U}_b = \dot{U}_{D0} + \dot{U}_{D1} + \dot{U}_{D2} = 0$$

$$\dot{U}_c = \dot{U}_{D0} + a^2 \dot{U}_{D1} + a \dot{U}_{D2}$$

$$= -0.157 + \left( -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \times 0.505 + \left( -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \times -0.348$$

$$= -0.2355 - j0.7387 = 0.775 \angle 252.32^\circ$$

$$\dot{U}_a = \dot{U}_{D0} + a \dot{U}_{D1} + a^2 \dot{U}_{D2}$$

$$= -0.157 + \left( -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \times 0.505 + \left( -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \times -0.348$$

$$= -0.2355 + j0.7387 = 0.775 \angle 107.68^\circ$$



End  
谢谢

